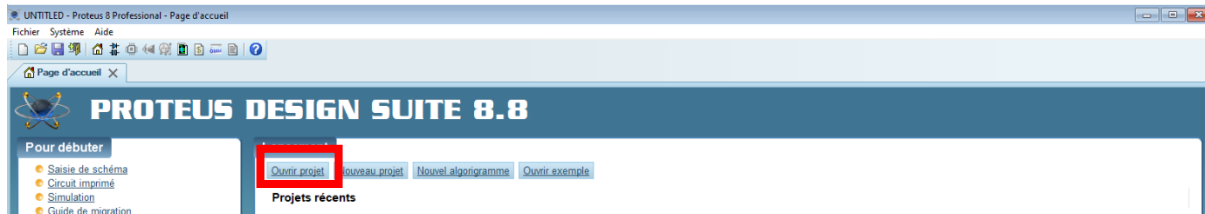





1 Ouvrir le projet

Proteus 8 Professional

Ouvrir le projet PCL-base depuis votre espace de travail personnel.



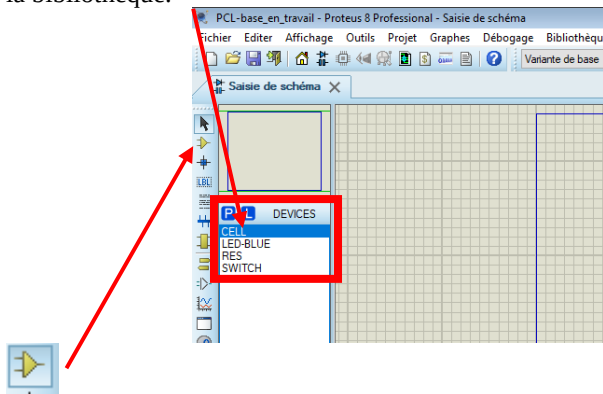
Le projet est vide mais avec la bibliothèque.



Vérifier le mode composant

2 Dessiner le circuit

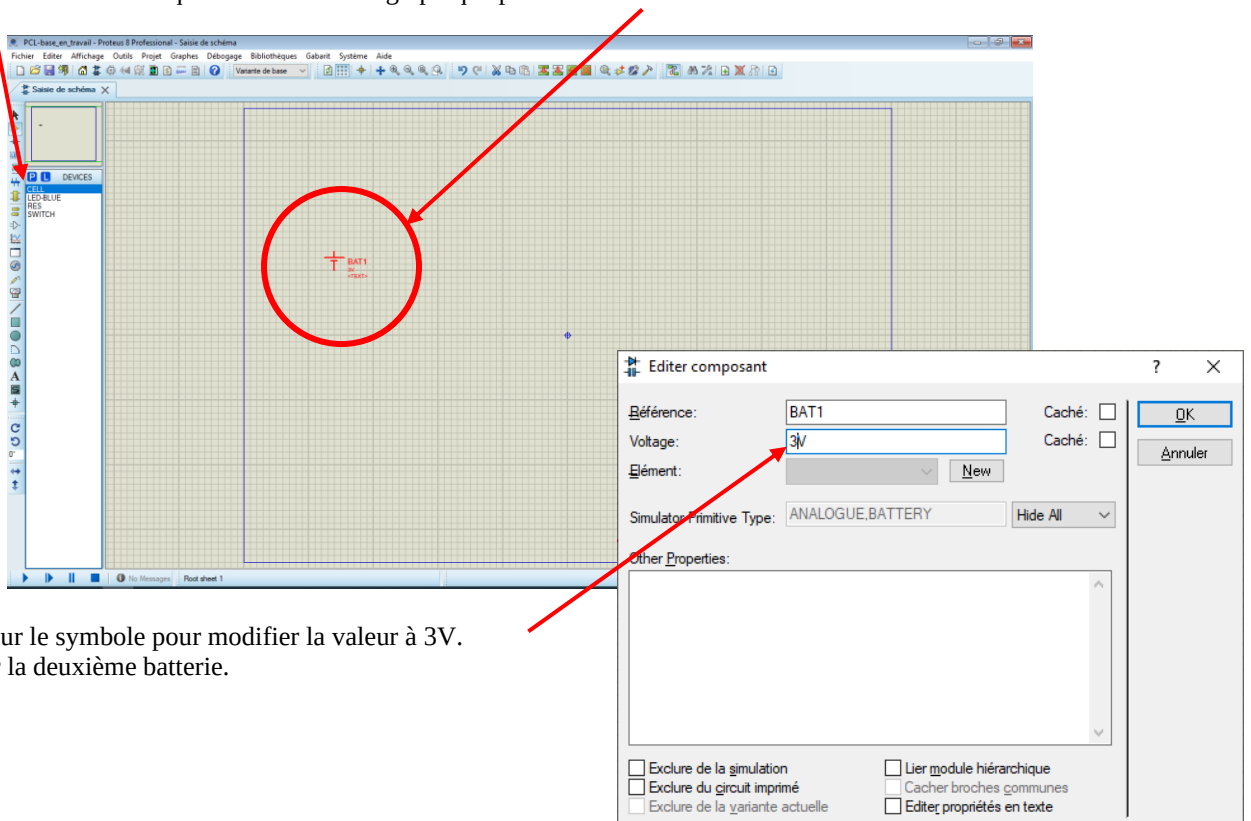Sélectionner CELL et double-cliquer dans la fenêtre graphique pour insérer la batterie.



Double-cliquer sur le symbole pour modifier la valeur à 3V.
Renouveler pour la deuxième batterie.




Cliquer sur  pour insérer un fil entre les deux batteries.

Cliquer le mode composant .




Insérer l'interrupteur (SWITCH) puis la résistance (RES) l'un après l'autre : sélectionner et double-cliquer dans la fenêtre graphique.

Cliquer sur  pour insérer un fil.

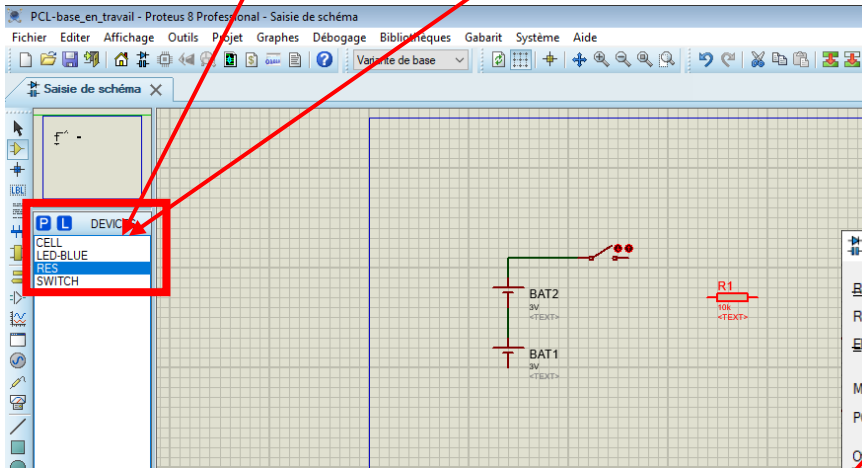



Cliquer le mode composant .

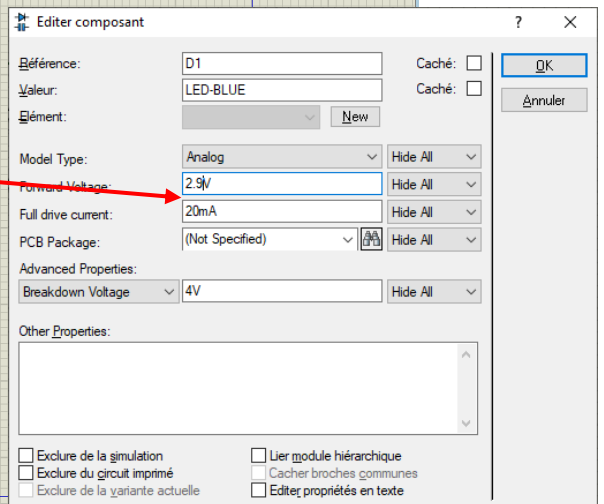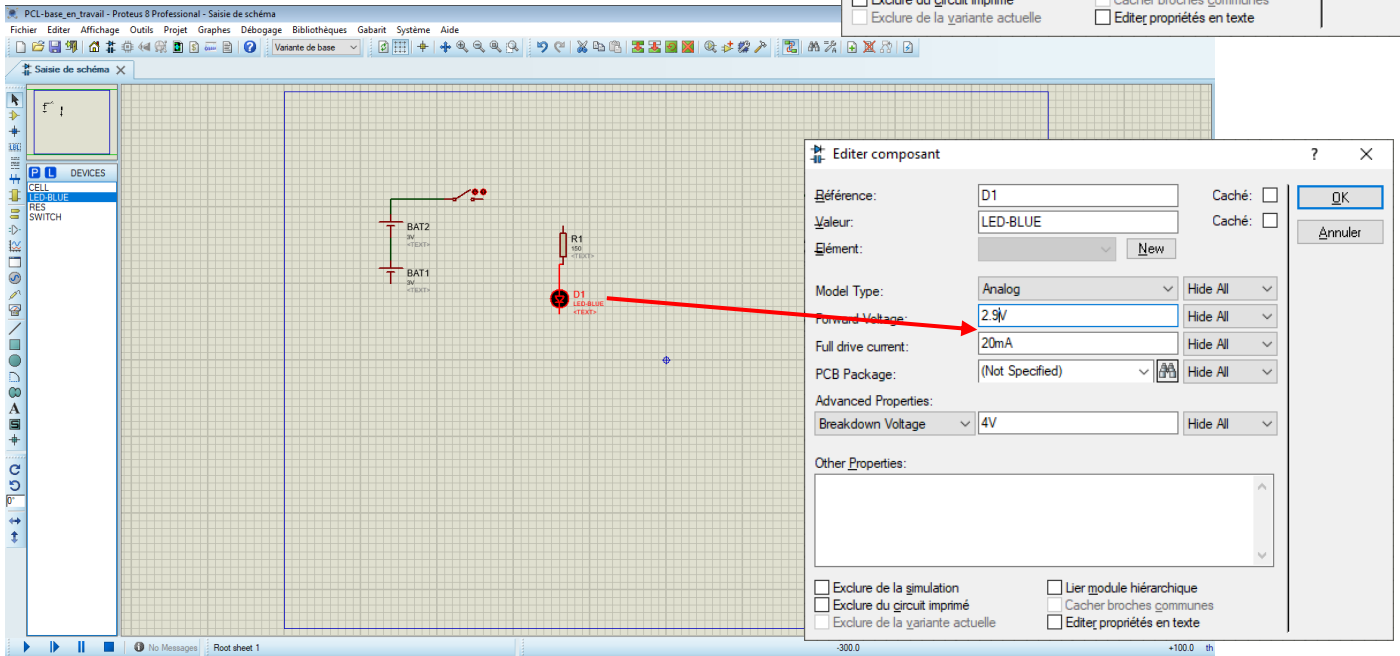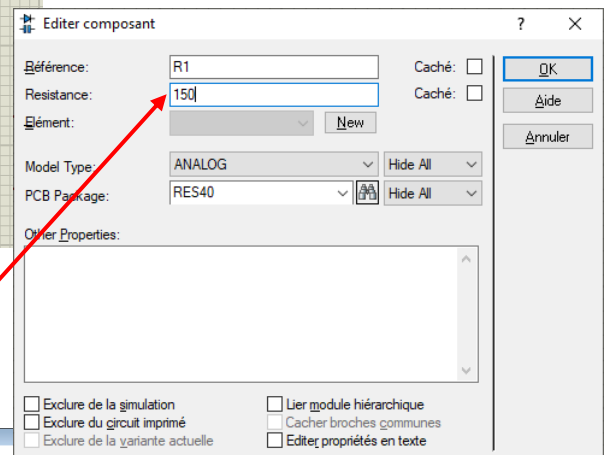Orienter la résistance  et modifier sa valeur à 150 Ohm.
Insérer la LED et modifier ses valeurs.







Cliquer sur  pour insérer un fil.

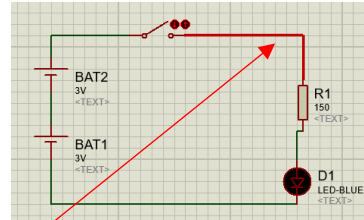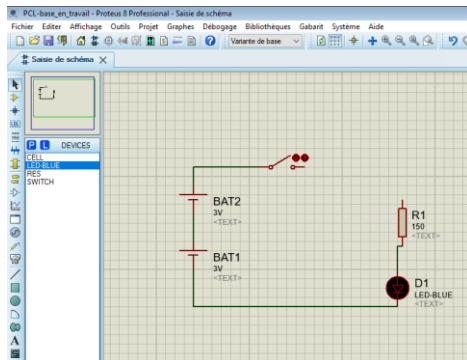


Le circuit est presque terminé. Il suffirait de mettre un fil entre l'interrupteur et la résistance.
Mais, on souhaite mesurer l'intensité du circuit.

3 Insérer des instruments de mesure

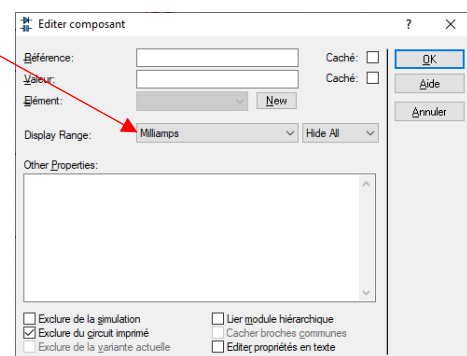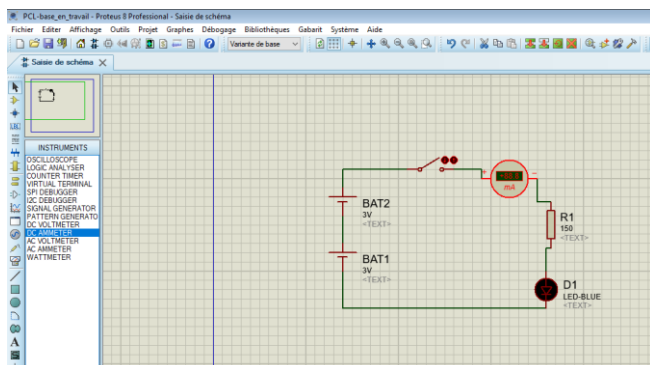Cliquer sur  Insérer un ampèremètre et le configurer en mA (Milliamps).





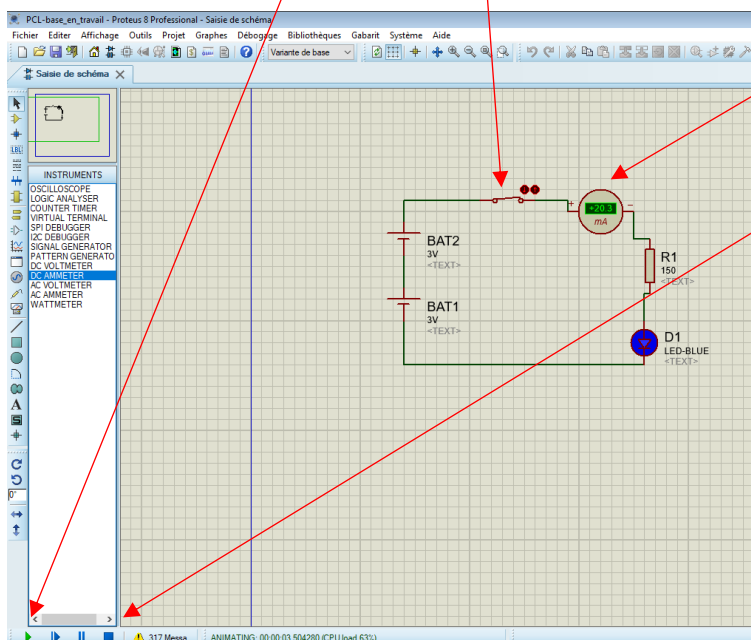Démarrer la simulation  pour simuler le fonctionnement et vérifier les valeurs calculées. Pour stopper .





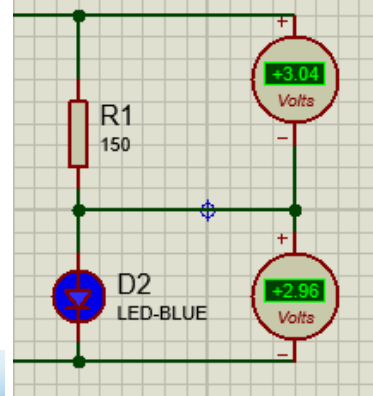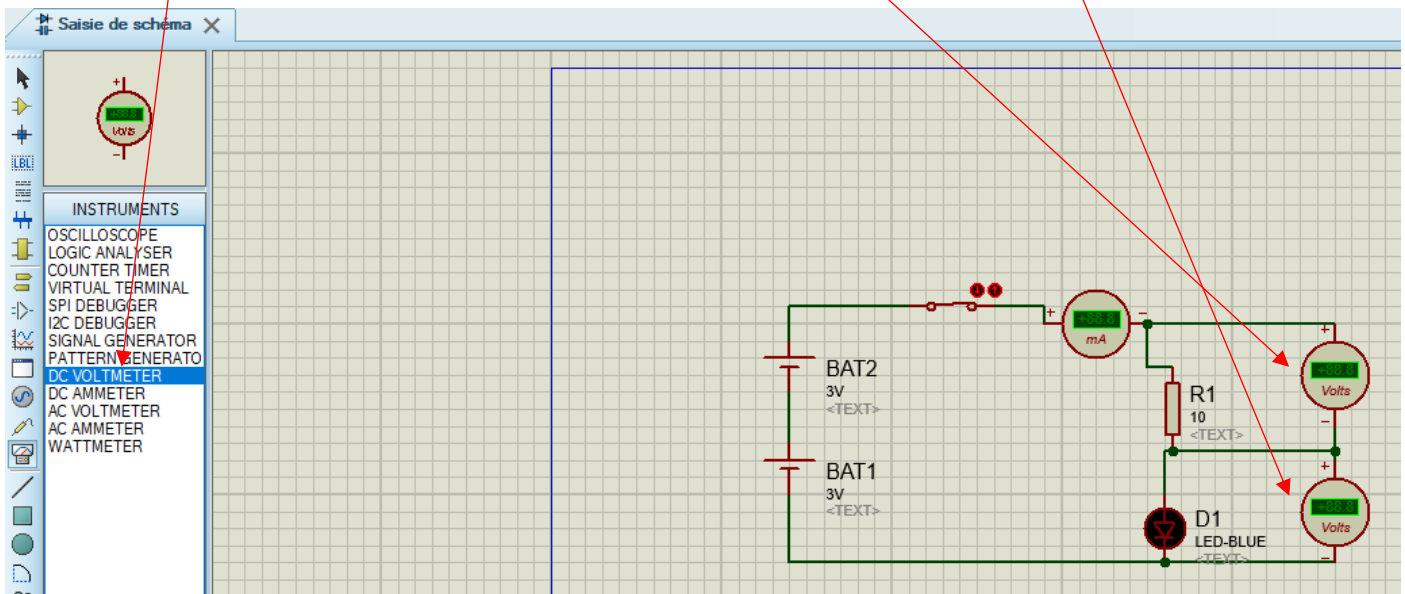Insérer les deux voltmètres pour mesurer la tension aux bornes de la résistance et de la LED.



Démarrer la simulation  pour vérifier les valeurs calculées. Pour stopper .

4 VARIATION DE LA VALEUR DE LA RESISTANCE

Changer la valeur de la résistance $R = 800 \text{ Ohm}$. Que se passe-t-il ?

